	じゅ受	検	番	5 ² 5) <u>1</u>	氏	an 名
		i	- 1		į		
1 3	i	i	i ;	i i	i		

令和7年度


1級電気工事施工管理技術検定

第一次検定問題(午前の部)

「注意事項]


- 1. ページ数は、表紙を入れて **23 ページ**です。
- 2. 試験時間は、10時 15分から12時 45分までです。
- 3. 解答は、次によってください。
 - 1) [No. 1]から[No. 6]までの6問題は**, 全問解答**してください。
 - 2) [No. 7]から[No. 12]までは**, 6問題**のうちから **4問題を**選択し**, 解答**してください。
 - 3) [No. 13]から[No. 44]までは、32 問題のうちから 14 問題を選択し、解答してください。
 - 4) [No. 45]から[No. 52]までは,**8問題**のうちから**5問題を**選択し,**解答**してください。
 - 5) [No. 53], [No. 54]の 2 問題は, 全問解答してください。
- せんだくもんだい かいとうすう していすう こ ば あい げんてん 4. 選択問題の解答数が**指定数を超えた場合は、減点**となります。
- 5. 問題は、**四肢択一式**です。正解と思う肢の番号を、塗りつぶしてください。
- 6. 解答は、別の解答用紙に、HBの芯を削いたシャープペンシル文はHBの鉛筆で記入してください。 それ以外のボールペン、サインペン、色鉛筆などを使用した場合は、採点されません。
- 7. 解答のマークを訂正する場合は、消**しゴムできれいに消して**ください。 消しかたが十分でないと**指定数を超えた解答**となり、減点となります。
- 8. 解答用紙は、雑書きをしたり、汚したり、折り曲げたりしないでください。
- 9. この問題用紙の余白を、計算などに使用することができます。
- 10. 漢字に付した**ふりがな**は補足であり、異なる読み方の場合があります。
- 12. 問題文中に「電気設備の技術基準とその解釈」とあるのは、「電気設備に関する技術基準を 定める省令」及び「電気設備の技術基準の解釈」のことをいいます。なお、「電気設備の技術基準の解釈」のの解釈」の第7章「国際規格の取り入れ」は除くものとします。

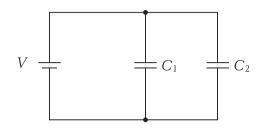- ** 問題番号 [No. 1]から [No. 6]までの 6 問題は、全問解答してください。
- [No. 1] 図に示す回路において、電圧 V=10~V を加えたとき、静電容量 $C_1=2~\mu F$, $C_2=4~\mu F$ のコンデンサに 蓄 えられる合計のエネルギー W の値 [J] として、**正しいもの**はどれか。




- 1. 3×10^{-5} J
- 2. 6×10^{-5} J
- 3. 3×10⁻⁴ J
- 4. 6×10^{-4} J
- [No. 2] 図に示すスイッチSを投入したとき、環状鉄心の一次コイルの電流 i_1 [A] が 0.1 ms の間に 0.4 A 変化し、二次コイルに誘導起電力 e_2 [V] が 2 V 発生した。このときの相互インダクタンス M の値 [mH] として、正しいものはどれか。

ただし、漏れ磁束はないものとする。

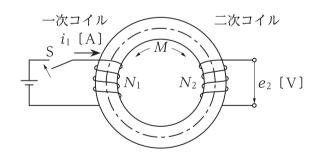

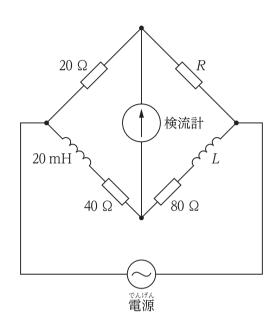- 1. 0.2 mH
- 2. 0.3 mH
- 3. 0.5 mH
- 4. 1.0 mH


[No.3] 図に示す回路において、検流計の指示値が0となるとき、抵抗R [Ω] とインダクタンス L [mH] の値の組合せとして、**適当なもの**はどれか。 ただし、箱豆インダクタンスは無視するものとする。



R L

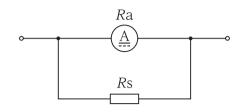- 1. 10Ω 40 mH
- 2. 40Ω 40 mH
- 3. 60Ω 20 mH
- 4. 80 Ω 80 mH


[No. 4] 図に示す最大自盛 $100\,\mathrm{mA}$ の永久 磁石 可動コイル形電 流計に $0.1\,\Omega$ の分流 器 Rs を接続したとき, $500\,\mathrm{mA}$ まで測定可能な電流計となった。電流計の内部抵抗 Ra の値 [Ω] として、正しいものはどれか。



- 1. 0.025Ω
- 2. 0.4Ω
- 3. 0.5Ω
- 4. 0.7Ω


[No.5] 定格電圧 6 600 V, 定格電流 500 A の三相同期発電機がある。無負荷で定格電圧を発生させるのに必要な界磁電流 は88 A であった。また、三相短絡試験における界磁電流と電機子電流との関係は、図のとおりである。

この同期発電機の短絡比の値として、正しいものはどれか。

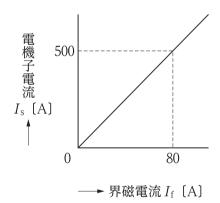

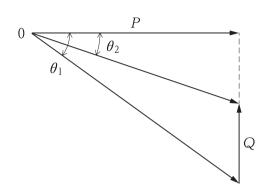- 1. 0.9
- 2. 1.1
- 3. 3.0
- 4. 5.7

[No.6] 図に示すように有効電力 P が 1 200 kW, 力率 $\cos\theta_1$ が 0.6 の 三相負荷がある。この負荷に並列に進程コンデンサを接続したところ、力率 $\cos\theta_2$ は 0.8 に改善された。このときの進程コンデンサの容量 Q の 値 [kvar] として、**正しいもの**はどれか。



- 1. 240 kvar
- 2. 480 kvar
- 3. 700 kvar
- 4. 900 kvar

- [No.7] 原子力発電に用いる原子炉に関する記述として、**最も不適当なもの**はどれか。
 - 1. 冷却材は、核分裂によって発生した熱エネルギーを原子炉外に取り出すために使用される。
 - 2. 減速材は、核分裂によって発生した高速中性子のエネルギーを衝突により奪い、 熱中性子にするものである。
 - 3. 高温ガス炉は、冷却材にヘリウムガスを用いる。
 - # あつすいがたげん し ろ はつでんよう じょう き げん し ろ なか ちょくせつはっせい 4. 加圧水型原子炉は、発電用の 蒸 気を原子炉の中で 直 接発生させる。
- [No.8] 変電所に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
 - 47. では、 しゅるい せつえん ぼせん こたいぜつえん ぼせん こだいぜつえん ぼせん で閉 母線の 種類には、ガス絶縁母線、固体絶縁母線などがある。
 - 2. 二重 母線は、環状 母線に比べて系統運用上の自由度が少ないが、所要面積が 少なくて済む。
 - 3. ガス絶縁変圧器は、不燃性ガスを絶縁に使用しており、地下変電所など屋内設置に 適している。
- - 1. そうでんせん つうしんせん へいこう なが はん ぴれい 送電線と通信線との平行する長さに反比例する。
 - 2. 導電率の高い架空地線を設置すると小さくなる。
 - 3. 送電線の地絡故障や各相の負荷電流の不平衡により発生する。
 - 4. 各相と通信線との間の相互インダクタンスの不平衡により発生する。

がくうそうでんせん たんどうたいほうしき ひかく たどうたいほうしき とくちょう もっと ふてきとう 「No、10」 架空送電線における。単導体方式と比較した多導体方式の特徴として、最も不適当なもの はどれか。

ただし、多導体の合計断面積は、単導体の断面積に等しいものとする。

- そうでんようりょう ちい 送電容量が小さい。
- 3. インダクタンスが小さい。
- ^{ふうあつ ひょうせつ か じゅう おお} 4. 風圧や 氷 雪荷 重 が大きい。
- [No.11] 一般事務室にて使用する LED 照 明の特 徴 に関する記 述 として. **最も不適当なもの** はどれか。
 - てんめつ ひんぱん く かえ じゅみょう みじか 点滅を頻繁に繰り返すと、寿 命 が 短 くなる。

 - 4. 水銀を使用しておらず、環境にやさしい。
- 「No.12」 さんそう がたゆうどうでんどう き しどう かん きじゅっ もっと ふてきとう 三相かご形誘導電動機の始動に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
 - しとうでんりゅう まま トップランナーモータは、始動電 流 が大きくなる傾向にある。
 - 2. $Y-\triangle$ 始動法の始動時には、全電圧始動時の $\frac{1}{3}$ の電流が流れる。
 - 3. $Y-\triangle$ 始動法の始動時には、各相の固定子巻線に定格電圧の $\frac{1}{3}$ の電圧が加わる。
 - 加える。

- ※ **問題番号** [No. 13]から[No. 44]までは、32 <mark>問題</mark>のうちから 14 <mark>問題を選択し、解答してください</mark>。
- [No.13] 汽力発電所の設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 過熱器は、高圧タービンで仕事をした蒸気を再びボイラで加熱し、熱効率を向上させる。
 - 2. 節炭器は、煙道ガスの余熱を利用してボイラへの給水を加熱し、熱効率を向上
 - 3. 空気予熱器は、火炉に吹き込む燃焼用空気を、煙道を通る燃焼ガスで予熱する 熱交換器である。

[No. 14]	水力	た。 発電に用い	る水車に	^{かん} 関する次(の記 述 のう	ち, [に当てはま	る語句の	くみあわ の組合せ
ع	として,	適当なもの	はどれか	0					

アイ

- 1. ランナ ニードル弁
- 2. ランナ 吸出し管
- 3. ノズル ニードル弁
- 4. ノズル 吸出し管
- [No.15] 電力系統の電圧を調整するために用いられる機器として、**最も関係のないもの**はどれか。
 - 1. 消 弧リアクトル
 - 2. 負荷時タップ切換変圧器
 - 3. 同期調相機
 - 4. 電力用コンデンサ

- 「No.16」 送電線における再閉路方式に関する記述として、**最も不適当なもの**はどれか。

 - 2. 再閉路の目的の一つは、系統間の連系維持能力向上である。
 - またそうきいついろほうしき 3. 多相再閉路方式では、事故相に関わらず三相一括で遮断・再閉路する。
 - しゃだんき 4. 遮断器はいったん開放されたのち、設定時間が経過してから自動的に投入される。
- [No.17] 電力系統の安定度を向上させるための対策に関する記述として、**最も不適当なもの**はどれか。
 - そうでんせん へいれつかいせんすう ふ 送電線の並列回線数を増やす。
 - 2. 長 距離送電線に 中 間開閉所を設置する。
 - 3. 高リアクタンスの変圧器を採用する。
 - 4. 新統電圧を高める。

「多導体に固有のもので、風上側導体の後流によって風下側導体が不安定となるために もとうたい こりりゅう 多導体に固有のもので、風上側導体の後流によって風下側導体が不安定となるために もとうたい こうりゅう によって風下側導体が不安定となるために もとうたい こうりゅう を表して、 こうりゅう を表して、 こうりゅう によって風下側導体が不安定となるために

- 1. スリートジャンプ
- 2. コロナ振動
- 3. ギャロッピング
- 4. サブスパン振動
- No.19] 架空送電線の表皮効果に関する記述として**. 最も不適当なもの**はどれか。
 - 1. 周波数が高いほど,表皮効果は小さくなる。
 - 2. 抵抗率が小さいほど, 表皮効果は大きくなる。
 - 3. 表 $\frac{v_{k}}{2}$ の $\frac{v_{$
 - 4. では、かいますが、ままます。 でんせんちゅうしん ぶ でんりゅうみつど まい よい でんせんちゅうしん ぶ でたりゅうみつど まい よい でんせんちゅうしん ぶ 密度は小さくなる。

- [No. 20] 交流の地中送電線路に用いられるケーブルの充電電流の算出に, **最も影響の 少ないもの**はどれか。
 - 1. 周波数
 - 2. 線間電圧
 - 3. 静電容量
 - 4. インダクタンス
- [No.21] 送配電系統におけるフェランチ現象に関する記述として**、最も不適当なもの**はどれか。
 - 1. 電線路のこう 長 が長いほど 著 しい。
 - 2. でいてんたんでんあつ そうでんたんでんあっ たか 受電端電圧が送電端電圧より高くなる。
 - 3. 分路リアクトルを設置すると抑制できる。
 - 4. 遅れ力率の負荷が多く使用されているときに発生しやすい。
- [No. 22] 架空送配電線路の塩害対策に関する記述として、**最も不適当なもの**はどれか。
 - 1. アークホーンを取り付けた磁器製がいしを用いる。
 - 2. 外被にシリコーンゴムを採用したポリマーがいしを用いる。
 - 3. 懸垂がいしの連結個数を増加させ、対地間絶縁強度を上げる。
 - 4. 冷めんきょり なが たいでんあつせいのう こうじょう ふかみぞ 沿面距離を長くとり耐電圧性能を向上させた深溝がいしを用いる。
- [No.23] 配電系統の保護に関する記述として、**最も不適当なもの**はどれか。
 - 1. こうあつはいでんせん ちらくほご ちらくけいでんき しせつ 高圧配電線の地絡保護のため、地絡継電器を施設する。
 - 2. こうあつはいでんせん たんらく ほこぎ おでんあつけいでんき しせつ 高圧配電線の短絡保護のため,過電圧継電器を施設する。
 - 3. 高圧配電線の短絡保護のため, 電路に過電 流 遮断器を施設する。
 - 4. こうあつはいでんせん いそう ちらくほこ かでんりゅうけいでんき ちらくけいでんき しせつ 高圧配電線の異相地絡保護のため,過電流継電器と地絡継電器を施設する。

- [No. 24] 配電系統に発生する電圧フリッカの抑制対策に関する記述として、**最も不適当なもの**はどれか。
 - はっせいげん きょうきゅう せんよう へんあつき おこな 発生源への 供給 を専用の変圧器から行う。


 - 3. 発生源の電源側に自動電圧 調整器(SVR) を施設する。
 - 4. アーク炉用変圧器に 直列に可飽和リアクトルを挿入する。
- [No. 25] 屋内全般 照 明の光束法による 照 度計算に関する記 述 として, 最 も 不適当なものは どれか。
 - 1. 保守率が小さいほど、照度は下がる。
 - 2. 室指数が大きいほど、照度は下がる。
 - 3. てんじょうめん はんしゃりつ きい 天井面の反射率が小さいほど、照度は下がる。
 - 4. 作業 面から光源までの高さが高いほど、照度は下がる。
- [No. 26] 屋外駐車場に施設するロードヒーティングに関する記述として、**最も不適当なもの**は どれか。
 - $\frac{1}{2}$ 金属被覆に D 種接地工事を 施 した発熱シートを施設できる。
 - 2. 発熱線に電気を供給する電路の対地電圧は,300 V 以下とする。

 - はつねつせん せょうちゅう ずいじ どうつう しけんおよ ぜつえんていこうそくてい おこな 4. 発熱線などの施工中,随時,導通試験及び絶縁抵抗測定を行わなければならない。

- [No. 27] 三相 200 V の電動機回路に関する記述として,「内線規程」上, **誤っているもの**はどれか。

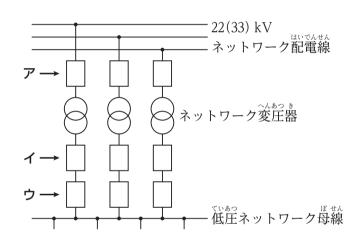 - 2. 電動機回路に最大使用電流の約150%の定格目盛をもつ電動機用の普通目盛電流計を使用した。
 - 3. 定格出力 0.2 kW の電動機の電源を, コンセントから供給したので手元開閉器 とようりゃく を省略した。
 - 4. 連続運転する単独の電動機の定格電流が50 A 以下なので、その電線の許容電流を 定格電流の1.25 倍以上とした。
- 「No. 28」 低圧幹線の短絡電流に関する記述として、**最も不適当なもの**はどれか。
 - でんげんがた へんあつき 電源側の変圧器のインピーダンスが小さいほど、短絡電流は大きくなる。
 - でんげんがわ へんあつき たんらくてん なが たんらくでんりゅう おお 2. 電源側の変圧器から短絡点までのケーブルが長いほど、短絡電流は大きくなる。
 - 3. 電源側の変圧器から短絡点までのケーブルの断面積が大きいほど、短絡電流は大き くなる。
- [No. 29] キュービクル式高圧受電設備に関する記述として、「日本産業規格(JIS)」上、 **誤って いるもの**はどれか。
 - 1. 接地線及び接地母線は、裸の軟銅より線を使用する。ただし、接地母線には、銅帯を使用することができる。
 - 2. 外部の接地工事に接続する接地端子は、外箱の扉を開いた状態で、漏れ電流を安全に測定できるように取り付ける。
 - 3. 通気孔(換気口を含む。) は、小動物などの侵入を防止する処置として、直径 10 mm の丸棒が入るような孔又は隙間がないものとする。
 - 4. 本体, 屋根, 扉及び囲い板は, JISに規定する鋼板を用い, 鋼板の厚さは, 屋内用 は標準厚さ 1.6 mm 以上, 屋外用は標準厚さ 2.3 mm 以上とする。

- [No.30] 高圧受電用過電流 継電器に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
 - 1. 限時要素の動作電流の整定値は、変流器(CT)の定格一次電流に比例する。
 - 2. 限時要素の動作時間の整定にあたっては、電力会社の配電用変電所との保護協調 を図る。
 - 3. 瞬 時要素の動作電流の整定値は、変圧器の励磁突入電流などで動作しない値と する。
 - しゅんじょうそ たんらくほ こょう てきょう げんじょうそ かる かほ こょう てきょう 4. 瞬 時要素は短絡保護用に適用され、限時要素は過負荷保護用に適用される。
- [No.31] 図に示す3回線スポットネットワーク受電方式において,ア〜ウに該当する機器の名称の組合せとして、**適当なもの**はどれか。



 ア
 イ
 ウ

 1. プロテクタ遮断器
 プロテクタヒューズ
 テイクオフ遮断器

 2. プロテクタ遮断器
 断路器
 プロテクタヒューズ

 3. 断路器
 プロテクタヒューズ
 プロテクタ遮断器

 4. 断路器
 プロテクタ遮断器
 テイクオフ遮断器

[No. 32] 自家用発電設備におけるガスタービン発電装置と比較したディーゼル発電装置の特徴に 関する記述として、最も不適当なものはどれか。

ただし、定格出力は同一であるものとする。

- ねんりょうしょう ひりつ ひく
- 2. 燃焼用空気量が少ない。
- 3. 発生する窒素酸化物の濃度が低い。
- 4. 冷却水が必要である。
- [No. 33] コージェネレーションシステム(CGS) に関する記述として、「日本産業規格(JIS)」上、 誤っているものはどれか。
 - 1. コンバインドサイクルとは、高温の熱機関サイクルと低温の熱機関サイクルとを ・ 直列に組み合わせたサイクルのことである。
 - 2. ピークカット運転とは、発電機の過負荷停止を避けるために、発電機容量に見合った 負荷以外を遮断する方式である。
 - 3. 電力負荷追従運転とは、電力需要を基準にCGSを運転する運転制御方式である。
 - 4. **熱電比とは**, 建物又は施設の熱需要を電力需要で除した値である。

ただし、高圧側の電路には低圧側の電路との混 触 時に 1 秒以下で自動的に遮断する装置が施設されているものとする。

- 1. 10Ω
- 2. 15Ω
- 3. 30Ω
- 4. 60Ω

- - 1. 管路は、内面、接続部及び端部にケーブルの被覆を損傷するような突起が生じないように施設する。

 - 3. $\hat{\mathbf{z}}$ $\hat{\mathbf{z}}$
 - 4. 地中箱内の金属製ケーブル支持材は、金属体と対地との間の電気抵抗が100 Ω以下の場合は、D種接地工事を施さなくてもよい。
- [No. 36] 誘導灯に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。
 ただし、誘導灯の設置が必要な防火対象物とし、通路誘導灯及び避難口誘導灯は、容易に見とおすことができ、かつ、識別することができるものとする。
 - 1. 事務所ビルの規模が地上3階建て,延べ面積3000 m²であるので,誘導灯の 非常電源の容量は、誘導灯を有効に20分間作動できる容量以上とする。
 - 2. 客 席誘導灯は、 客 席内の通路の床面における水平面の 照 度が 0.2 lx 以上 になるように設ける。
 - 3. 避難階でかつ, 無窓階ではない居室から主要な避難口までの歩行距離が 20 m 以下である場合. 避難口誘導灯の設置を省略できる。
 - 4. C 級の通路誘導灯は、当該誘導灯までの歩行距離が 20 m 以下になるように設ける。
- [No. 37] 非常用の照明装置(照明設備)に関する記述として、「建築基準法」上、誤って いるものはどれか。
 - 1. 照明器具内に予備電源を有する場合を除き、常用電源及び予備電源の開閉器には りではまうようである。 非常用の照明装置である旨を表示しなければならない。
 - 2. LED ランプを開いる場合は、常温下で床面において水平面照度で1lx以上を確保しなければならない。
 - 3. 予備電源と照明器真との電気配線に開いる電線は、600 V 二種ビニル絶縁電線 その他これと同等以上の耐熱性を有するものとしなければならない。
 - 4. 地下街の各構えの接する地下道の床面においては、水平面照度で101x以上を確保しなければならない。

[No.38] 駐車場管制設備に関する記述として**. 最も不適当なもの**はどれか。

- 1. 信号灯回路と検知回路は、同一の電線管を用いて配線する。
- 2. 車 両 検 出 方式には、ループコイル式、赤外線式及び 超 音波式がある。
- 3. ループコイルをスラブに埋設するので、鉄筋との離隔を $0.05 \,\mathrm{m}$ とした。
- 4. 車路上に取り付ける信号灯の高さを、車路床面から器具下端で $2.3\,\mathrm{m}$ とした。

[No.39] 構内情報通信網(LAN) に関する記述として, **最も不適当なもの**はどれか。

- 1. ファイアウォールは、不正なアクセスを遮断し内部のネットワークの安全を維持する 機能を有するものである。
- 2. レイヤ 2 スイッチは、IP アドレスを読み取り、その端末が接続されているポート だけを相互接続するものである。
- 3. PoEは、LAN ケーブルを用いて、端末機器に電力を供給する機能である。
- 4. VLAN機能は、スイッチと端末の物理的な接続形態によらず、論理的に複数の端末をグループ化するものである。

(No.40] 架空単線式電車線のちょう架方式に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

- 1. シンプルカテナリ式は、トロリ線がちょう架線からハンガでつり下げられた方式である。
- 2. コンパウンドカテナリ式は、ちょう架線からドロッパで補助ちょう架線をつり、補助 ちょう架線からハンガでトロリ線をつり下げた方式である。
- 4. 剛体ちょう架式は、アルミなどの剛性を有する導体成形材の下面にトロリ線を支持する方式である。

- - 3. 上 下線一括き電方式を採用する。
 - 4. 12 パルス整 流 器を採用する。
- [No. 42] 鉄道信号保安に関する用語の定義として、「日本産業規格(JIS)」上、 **誤っているもの** はどれか。
 - | . フェールセーフとは、装置が故障した場合でも安全側状態になり、危険側に動作しないことをいう。
 - ひょう じ あいず ひょうしき じょうけん じょうたい あらわ 2. 表示とは、合図、標識などで条件・状態を表すことをいう。
 - 3. 自動列車制御装置とは、列車の速度制御、停止などの運転操作を自動的に制御する装置 をいう。
 - 4. 運動図表とは、配線略図などを記載した運動図と、運動の内容を記載した運動表とから構成されるものをいう。
- [No.43] 道路の照明方式に関する記述として、**最も不適当なもの**はどれか。
 - 1. ポール照明方式は、道路の線形の変化に応じた灯具の配置が可能なので、誘導性が得かすい。
 - 2. 構造物取付 照 明方式は、構造物に灯具を取り付けるので、 照 明器具の選定や取付位置 が制限される。
 - 3. 高欄照明方式は、灯具の取付高さが低いので、グレアに十分な注意が必要である。
 - 4. ハイマスト照明方式は、光源が高所にあるので、他の方式と比べて照明効率が良い。

[No.44] 光ファイバケーブルに関する記述として、**最も不適当なもの**はどれか。

- 1. 光 ファイバは、光 の屈折率の低いコア(中心部)とその外側の屈折率の高いクラッドから構成されている。
- 2. マルチモード光ファイバは、シングルモード光ファイバと比較して、伝送損失が 大きく長距離伝送に向かない。
- 4. 光ファイバケーブルの損失には、光ファイバ固有の損失、曲がりによる放射損失、 世つぞくぞんしつとう 接続損失等がある。

- ** 問題番号 [No. 45] から [No. 52] までは、8 問題のうちから 5 問題を選択し、解答してください。
- [No.45] 事務所ビルにおける給 気又は排気に関する記 述 として、最 も不適当なものはどれか。

 - 2. ぱいきこう きゅうきこう たが たんらく いっち もう 排気口と給気口は、互いに短絡しない位置に設ける。
 - 3. 煙突からの排気が冷却塔に流れ込まないように十分に離す。
- - 2. ではい じょうようあつりょく ひく ところ しょう 管内の常用圧力が低い所で生じやすい。
 - 3. 水柱分離が起こりやすい配管部分で生じやすい。
 - 4. 水栓などにより瞬間的に水の流れを閉鎖した時に生じやすい。
- - 1. 自立式土留め(山留め) 工は、土留め(山留め) 壁の根入れ部の受働土圧のみで側圧に でいこう 抵抗しているので、比較的良質な地盤で浅い掘削工事に適している。
 - 2. 切ばり式土留め(山留め) 工は、現場の状況に応じて支保工の数、配置等の変更が かのう 可能であるが、機械掘削、躯体構築時等に支保工が障害になる。
 - 3. グランドアンカー式土留め(山留め) 工は、掘削面内に切ばりがないので機械掘削、 「たいこうちく ようい で、また、偏土圧が作用する場合や掘削面積が広い場合に有効である。
 - 4. 控え杭タイロッド式土留め(山留め) 工は、比較的良質な地盤で浅い掘削工事に適しているが、掘削面内に、控え杭、タイロッドを設置するため、機械掘削、躯体構築時等の障害となる。


- 「No.48」 建設工事に使用する建設機械に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
 - 1. ブルドーザは、掘削、押土、整地、締固めなどの作業に用いられる。
 - 2. バックホウは、機械が設置された地盤より低いところを掘るのに適している。
 - 3. トラッククレーンは,作業現場まで自走し,資材の積み下ろしなどができる。
- [No.49] 鉄塔の基礎に関する次の記述に該当する基礎の名称として、最も適当なものはどれか。


「基礎の底面接地圧力を減少させるとともに、不同沈下による上部構造への影響を防止するため、4 脚または2 脚の基礎 床 板を一体化して構築する基礎。」


- 1. 深礎基礎
- 2. *** T 字基礎
- 3. 杭基礎
- 4. マット(べた) 基礎
- [No.50] 鉄道の軌道構造に関する記述として、**最も不適当なもの**はどれか。


 - 2. スラックとは、 曲線部において、 車輪を円滑に通過させるための軌間の拡幅のこと をいう。
 - 3. 最大カントとは、列車がカントの付いた 曲 線線路 上で停車しても転倒しないように 安全率を考慮したものである。
 - 4. レール鋼は、成分の炭素量が多くなるほど固さ、耐摩耗性が増すが、伸び、溶接性が低下する。

[No.51] 鉄筋コンクリート構造の建築物における梁貫通を示す図として、**最も不適当なもの**はどれか。

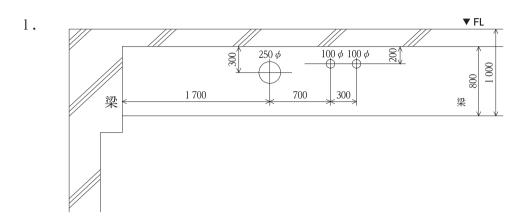

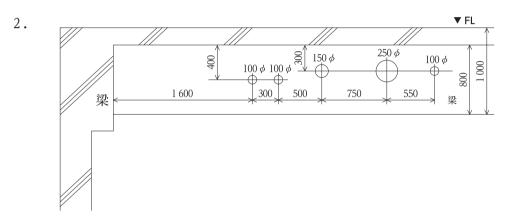

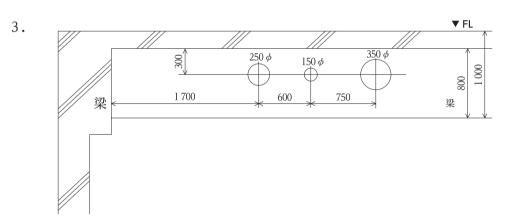

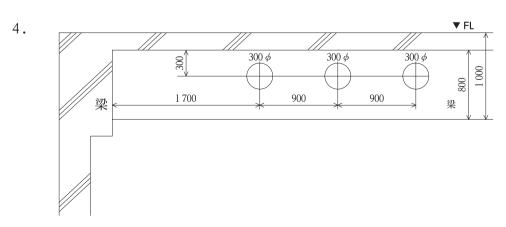

[No.52] 鉄骨構造における H 形断面の形鋼梁に関する記述として, **最も不適当なもの**はどれか。

- 1. ウェブは、せん断力を負担する。
- ウェブの座屈防止のため、スチフナを設ける。
 フランジは、曲げモーメントを負担する。
- 4. フランジのたわみ防止のため、ガセットプレートを設ける。

- * 問題番号 [No.53], [No.54]の2問題は、全問解答してください。
- [No. 53] 電気設備の制御装置の器具名称に対応する基本器具番号の組合せとして、「日本電機工業会規格(JEM)」上,**不適当なもの**はどれか。

	まぐめいしょう 器具名称	きほんき ぐばんごう 基本器具番号
1.	こうりゅう ふそくでんあつけいでん き交流 不足電圧継電器	27
2.	交流 遮断器	51
3.	ちらくか でんあつけいでん き 地絡過電圧継電器	64
4.	断路器	89

- [No.54] 建設工事の請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、誤って いるものはどれか。

 - 2. 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
 - 3. 受注者は、監督員がその職務の執行につき、著。しく不適当と認められるときは、 発注者に対してその理由を明示した書節により、必要な措置をとるべきことを請求 することができる。
 - 4. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したときは、直ちに契約を解除することができる。

